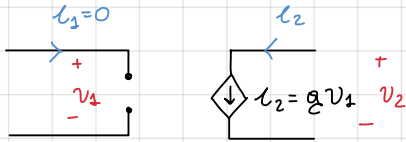


# GEN. CONTROLLATO



$$\underline{\underline{G}} = \begin{pmatrix} G_{11} = \frac{i_1'}{v_1} & G_{12} = \frac{i_1''}{v_2} \\ G_{21} = \frac{i_2'}{v_1} & G_{22} = \frac{i_2''}{v_2} \end{pmatrix}$$

$$G_{11} = 0$$

$$G_{12} = 0$$

$$G_{21} = \frac{g v_1}{v_1} \Big|_{v_2=0}$$

$$G_{22} = \frac{g v_1}{v_2} \Big|_{v_1=0}$$

$$\leadsto \underline{\underline{G}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ g & 0 \end{pmatrix}$$