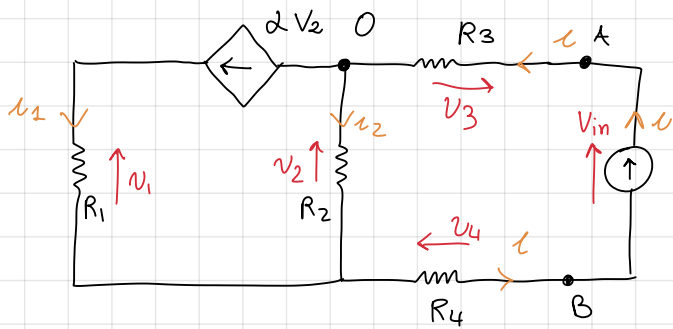


ESEMPIO 1



- A $R_1 = 20 \Omega$
- B $R_2 = 40 \Omega$
- C $R_3 = 30 \Omega$
- D $R_4 = 30 \Omega$

$$\alpha = 1.5 \text{ s}$$

$$[\alpha] = \frac{1}{R} = \text{Siemens}$$

Q: Req tra A e B

$$\Rightarrow R_{AB} = \frac{V_{in}}{i} ?$$

LKC₀: $-i + i_2 + i_1 = 0$

$$i_1 = \alpha V_2 \quad \Rightarrow \quad -i + i_2 + 2V_2 = 0$$


$$\text{ma } i_2 = \frac{V_2}{R_2} = 0 \quad -i + \frac{V_2}{R_2} + \alpha V_2 = 0$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{i}{\frac{1}{R_2} + \alpha} = \underline{0.66 V} \quad V_2$$

\Rightarrow LKT_{M1}: $V_{in} = V_4 + V_2 + V_3 = i(R_4 + R_3) + V_2 = \underline{61 V}$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{V_{in}}{i} = \underline{61 \Omega} \quad \text{Ans}$$

ESEMPIO 2

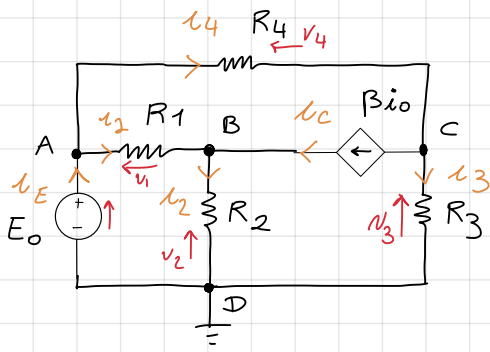

Q: U_A, U_B, U_C

$$U_D = 0 = 0$$

$$\begin{cases} E_0 = U_A \\ U_1 = U_A - U_B \\ U_2 = U_B \\ U_3 = U_C \\ U_4 = U_A - U_C \end{cases}$$

DATI

$$E_0 = 6V$$

$$R_1 = 20$$

$$R_2 = 40$$

$$R_3 = 50$$

$$R_4 = 100 \Omega$$

$$\beta = 2.4 \text{ A/A}$$

LKC

$$A: -i_E + i_1 + i_4 = 0$$

$$B: -i_1 + i_2 - i_c = 0$$

$$C: -i_4 + i_c + i_3 = 0$$

$$i_c = \beta i_E$$

$$\begin{cases} -i_E + i_1 + i_4 = 0 \\ -i_1 + i_2 - \beta i_E = 0 \\ -i_4 + \beta i_E + i_3 = 0 \end{cases}$$

$$i_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_A}{R_1} - \frac{U_B}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{U_B}{R_2}$$


$$i_3 = \frac{U_C}{R_3}$$

$$i_4 = \frac{U_A}{R_4} - \frac{U_C}{R_4}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -i_E + \frac{U_A}{R_1} - \frac{U_B}{R_1} + \frac{U_A}{R_4} - \frac{U_C}{R_4} = 0 \\ -\frac{U_A}{R_1} + \frac{U_B}{R_1} + \frac{U_B}{R_2} - \beta i_E = 0 \\ -\frac{U_A}{R_4} + \frac{U_C}{R_4} + \beta i_E + \frac{U_C}{R_3} = 0 \end{cases}$$

$$V = R \cdot i \Rightarrow i = \frac{V}{R}$$

ESEMPIO 3

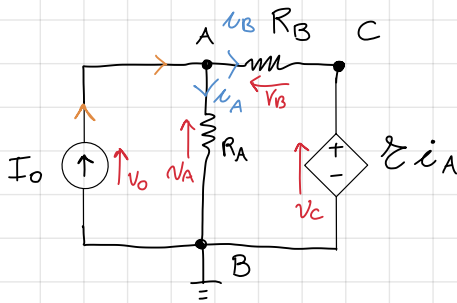

DATI

$$\begin{aligned} C \quad I_0 &= i_0 = 2 \text{ mA} = 2 \times 10^{-3} \text{ A} \\ A \quad R_A &= 10 \text{ k}\Omega = 10 \times 10^3 \Omega \\ B \quad R_B &= 6 \times 10^3 \Omega \\ D \quad \beta &= 4000 \end{aligned}$$

Q: V_A

$$\text{LKC}_A: -i_0 + i_A + i_B = 0$$

$$\begin{cases} v_0 = i_0 R_{eq} \\ v_A = U_A \\ v_B = U_A - U_C \\ i_C = U_C = \beta i_A \end{cases}$$

$$\begin{aligned} v &= R \cdot i \Leftrightarrow i = G \cdot v \\ i_0 &= \frac{v}{R} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -i_0 + G_A v_A + G_B U_A - G_B \beta i_A = 0 \Rightarrow U_A (G_A + G_B - \beta G_A G_B) = i_0$$

$$i_A = G_A U_A$$

$$\Rightarrow U_A = \frac{i_0}{G_A + G_B - \beta G_A G_B} = 10 \text{ V}$$

$$\text{Siccome } v_A = U_A \Rightarrow$$

$$v_A = 10 \text{ V} \quad \text{Ans}$$