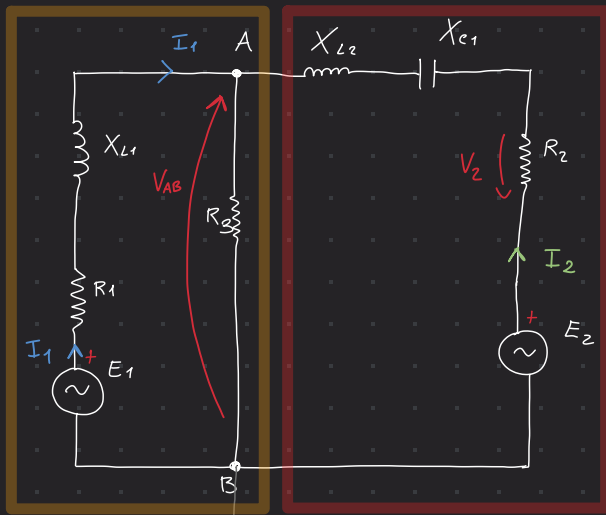


ES 1



$$E_1 = 30V$$

$$E_2 = 20V$$

$$R_1 = 30 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$R_3 = 20 \Omega$$

$$X_{L1} = 20 \Omega$$

$$X_{L2} = 30 \Omega$$

$$X_{C1} = 10 \Omega$$

$$\dot{E}_1 = 30V$$

$$\dot{E}_2 = 20V$$

$$\dot{Z}_1 = 30 \Omega$$

$$\dot{Z}_2 = 10 \Omega$$

$$\dot{Z}_3 = 20 \Omega$$

$$\dot{Z}_{L1} = j20 \Omega$$

$$\dot{Z}_{L2} = j30 \Omega$$


$$\dot{Z}_{C1} = -j10 \Omega$$

$$\Rightarrow E_{th1} = V_{AB} = \dot{E}_1 \cdot \frac{\dot{Z}_3}{\dot{Z}_3 + \dot{Z}_1 + \dot{Z}_{L1}} = \frac{10.35 - 4.14j}{-21.8 \angle 21.8^\circ}$$

$$\dot{Z}_{eq1} = (\dot{Z}_{L1} + \dot{Z}_1) \parallel \dot{Z}_{R3} = 13.1 + 2.76j$$

$$\Rightarrow E_{th2} = \dot{E}_2 = 20$$
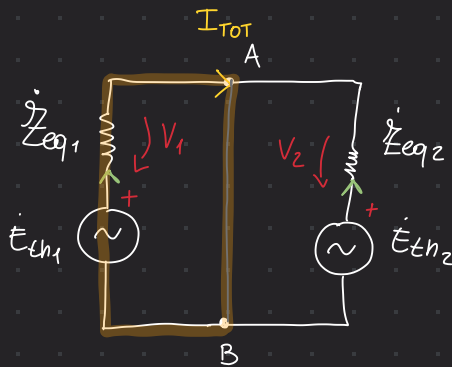
$$\dot{Z}_{eq2} = \dot{Z}_2 + \dot{Z}_{C1} + \dot{Z}_{L2} = 10 - 10j + 30j = 10 + 20j$$



$$\dot{V} = \dot{Z} \cdot \dot{I} \Rightarrow \dot{I}_{TOT} = \frac{\dot{V}_{TOT}}{\dot{Z}_{eq}} = \frac{\dot{E}_{th1} - \dot{E}_{th2}}{\dot{Z}_{eq1} + \dot{Z}_{eq2}} = -0.3 + 0.12j$$

$$\Rightarrow \dot{V}_{AB} = +E_{th1} - V_1 = \dot{V}_{AB} = (\dot{Z}_{eq1} \cdot \dot{I}_{TOT}) + E_{th1} = 14.63 - 4.85j$$

$$\Rightarrow \dot{I}_3 = \frac{\dot{V}_{AB}}{\dot{Z}_{R3}} = 0.73 - 0.24j = 0.77 \angle -18.35^\circ \text{ Ans}$$

ES 2

Usando Thevenin calcolare la corrente che scorre sulla resistenza R3

DATI

$$\bar{E}_1 = 30 \angle 0^\circ$$

$$\bar{I}_1 = 0.2 \angle 0^\circ$$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$R_3 = 10 \Omega$$

$$X_{L1} = 20 \Omega$$

$$X_{L2} = 10 \Omega$$

$$X_{C1} = 30 \Omega$$

$$Z_{R1} = 10 \Omega$$


$$Z_{R2} = 10 \Omega$$

$$Z_{R3} = 10 \Omega$$

$$\Rightarrow Z_{L1} = 20j \Omega$$



$$Z_{L2} = 10j \Omega$$

$$Z_{C1} = -30j \Omega$$

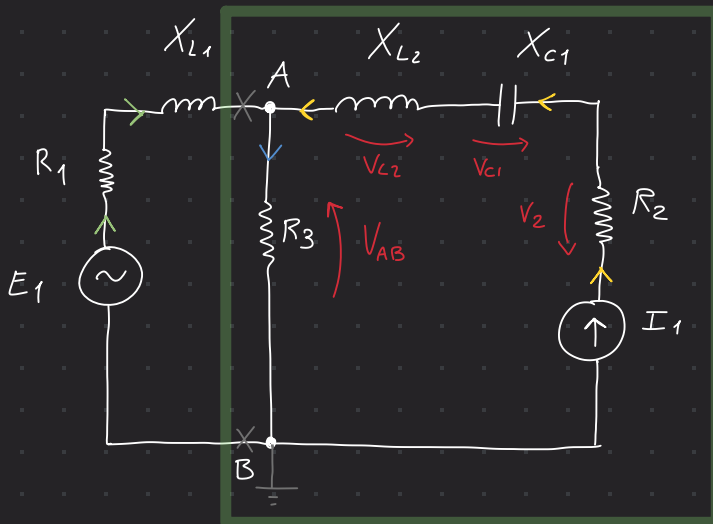

$$\bullet \dot{Z}_{th} = \dot{Z}_3 = R_3 = 10 \Omega$$
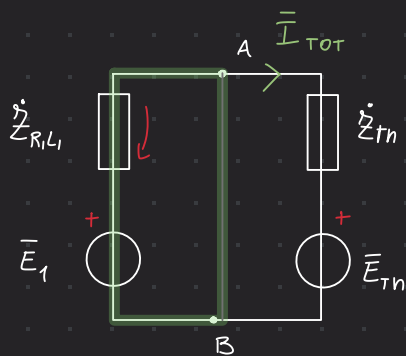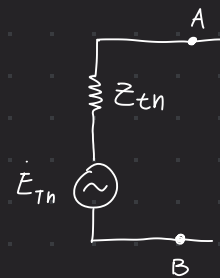
$$\bullet \dot{E}_{th} = \bar{V}_{AB} = \dot{Z}_3 \cdot \bar{I}_1 = 2V$$




$$(1) \bar{E}_1 - \dot{Z}_{R1L1} \cdot \bar{I}_{TOT} - V_{AB} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{I}_{TOT} = \frac{\bar{V}_{TOT}}{\dot{Z}_{eq}} = \frac{\bar{E}_1 - \bar{E}_{th}}{\dot{Z}_{R1L1} + \dot{Z}_{th}} = 0.4 - 0.4j$$

$$\Rightarrow (1) \bar{V}_{AB} = \bar{E}_1 - \dot{Z}_{R1L1} \cdot \bar{I}_{TOT} = 9 - 4j V$$
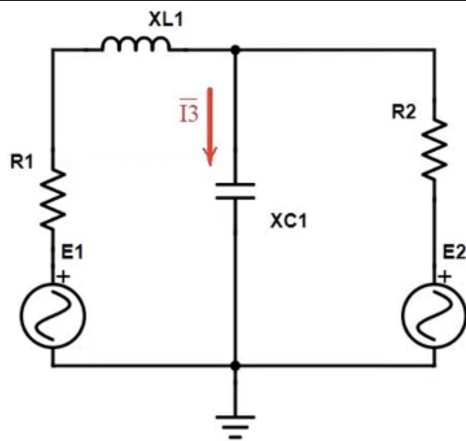
$$\Rightarrow V = R \cdot I \Rightarrow \bar{I}_3 = \frac{\bar{V}_{AB}}{\dot{Z}_3} = 0.9 - 0.4j A = 1.14 \angle -37.88^\circ$$



$$E1 = 10 \angle 0^\circ$$

$$E2 = 30 \angle 0^\circ$$

$$R1 = 10 \Omega$$

$$R2 = 20 \Omega$$

$$XL1 = 20 \Omega$$

$$XC1 = 30 \Omega$$


Trovare I_3 usando la sovrapposizione degli effetti

A $Z_{R1} = 10 \Omega$

B $Z_{R2} = 20 \Omega$

D $Z_{L1} = 20j \Omega$


C $Z_{C1} = -30j \Omega$

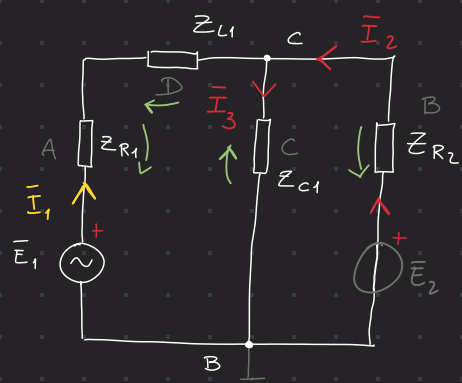

$$Z'_{eq} = (C \parallel B) + D + A = 23.84 + 10.77j$$

$$\Rightarrow \bar{I}_1 = \frac{\bar{E}_1}{Z_{eq}} = 0.35 - 0.16j$$
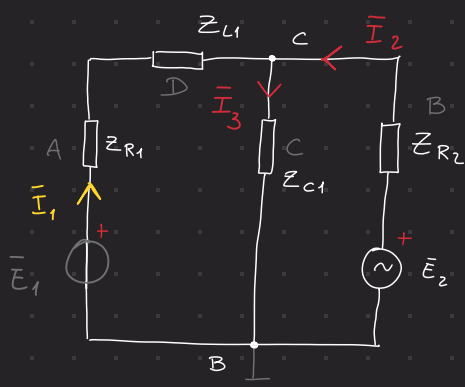
$$\Rightarrow \bar{I}_3 = \bar{I}_1 \cdot \frac{Z_{R2}}{Z_{R2} + Z_{C1}} = 0.18 + 0.11j = 0.212 \angle +32^\circ \quad \bar{I}_3'$$



$$Z_{eq} = [(A + D) \parallel C] + B = 65 + 15j \Omega$$

$$\Rightarrow \bar{I}_2 = \frac{\bar{E}_2}{Z_{eq}} = 0.44 - 0.1j$$


$$\Rightarrow \bar{I}_3'' = \bar{I}_2 \cdot \frac{Z_{L1}}{Z_{L1} + Z_{C1} + Z_{R1}} = -0.34 + 0.54j = 0.64 \angle +122^\circ \quad \bar{I}_3''$$

$$\Rightarrow \bar{I}_3 = \bar{I}_3' + \bar{I}_3'' = -0.16 + 0.65j$$

ES 4 Generatore DIPENDENTE

DATI

Trovare la Potenza su L1

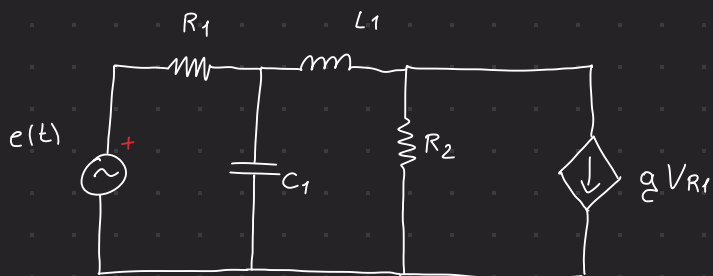

$$e(t) = 200 \sqrt{2} \sin(500t)$$

$$R_1 = R_2 = 50 \Omega$$

$$C_1 = 20 \mu F$$

$$L_1 = 50 mH$$

$$g = 4 \text{ ohm}^{-1}$$


-> Soluzione Studiare sia la maglia da cui dipende il gen che la maglia del gen DIPENDENTE

$$\bar{E} = 200 e^0 = 200 V = 200 \angle 0^\circ$$

$$A \quad \bar{Z}_{R1} = \bar{Z}_{R2} = 50 \Omega$$

$$C \quad \bar{Z}_{C1} = \frac{j}{500 \cdot 20 \times 10^{-6} F} = -100j$$

$$D \quad \bar{Z}_{L1} = 25j$$

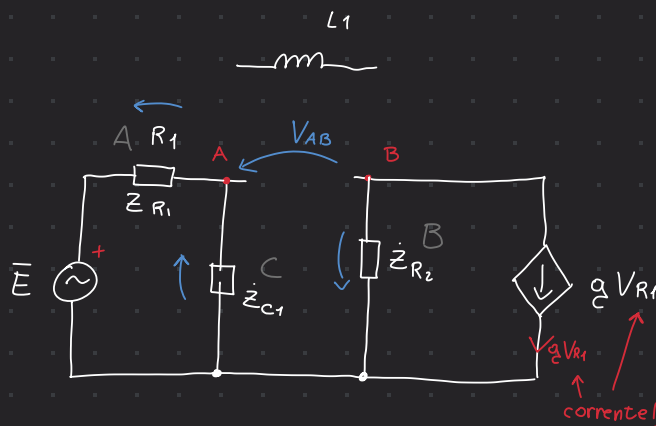

Siccome $\bar{V}_{AB} = \bar{V}_A - \bar{V}_B$ $\bar{V}_A = \bar{E}$ $\frac{C}{C+A} = 160 - 80j$ \bar{V}_{C1}

$$\Rightarrow -\bar{E} + \bar{V}_{R1} + \bar{V}_{C1} = 0 \Rightarrow \bar{V}_{R1} = \bar{E} - \bar{V}_{C1} = 40 + 80j$$

\leftarrow (ci serviva lui)

$$\Rightarrow \bar{V}_B = \bar{Z}_{R2} \cdot g \bar{V}_{R1} = -4 \cdot 50 \cdot (40 + 80j) = -8000 + 16000j$$


$$\Rightarrow \bar{V}_{AB} = \bar{V}_A - \bar{V}_B = \bar{V}_{Th} = 8160 + 15920j$$

\times

$$\bar{Z}_{Th} = (A||C) + B = 90 - 20j$$

Alla prof esce $4050 - 2000j$ WTF??

-26

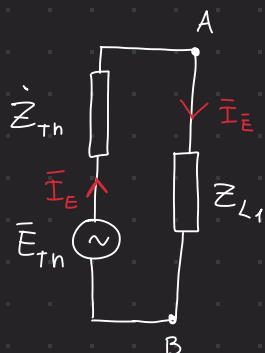

$$|\bar{I}_{Tot}| = \frac{|\bar{E}_{Th}|}{|\bar{Z}_{Tot}|} = \frac{17839}{90.138} = 198.46 A$$

BOH...

$$\Rightarrow Q_{L1} = X_{L1} \cdot \bar{I}_{Tot}^2 = 25 \cdot \bar{I}_{Tot}^2 = 980 \times 10^3 W$$

A maronn

considero $\bar{Z}_{Th} = 4050 - 2000j \Rightarrow |\bar{I}_{Tot}| = 3.96 A$

$$\Rightarrow Q_{L1} = 394 VAR$$

