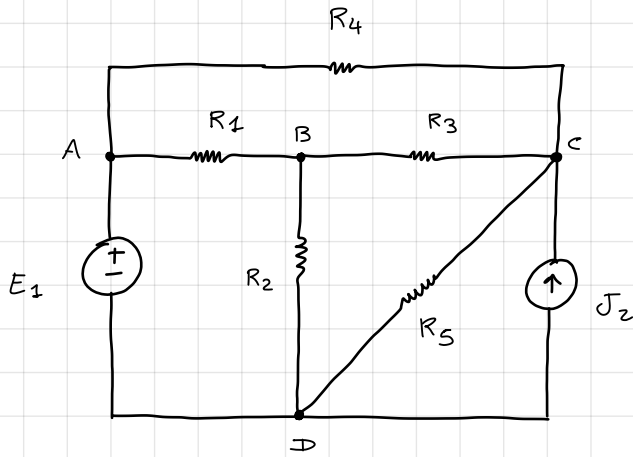


ES 2



DATI

A $R_1 = 100 \Omega$

B $R_2 = 80 \Omega$

C $R_3 = 60 \Omega$

D $R_4 = 120 \Omega$



E $R_5 = 200 \Omega$

X $E_1 = 20V$

Y $J_2 = 0.8A$


Q: $P_1, P_2, P_3 = ?$

Thévenin

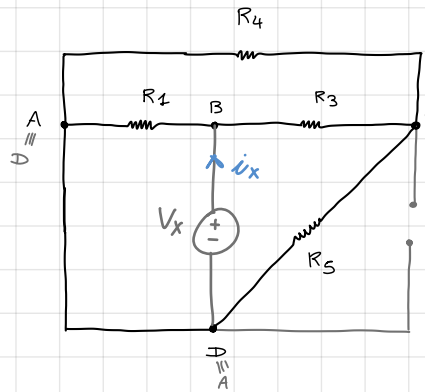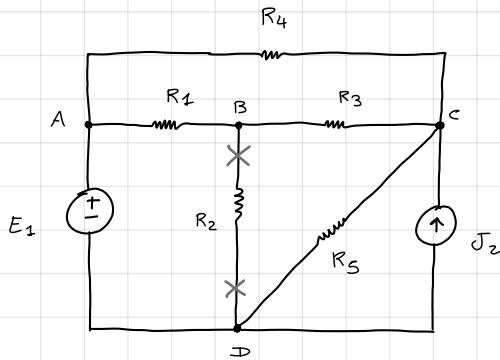


$R_{th\ BD}$
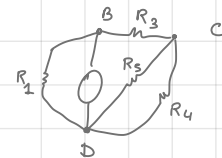
$$R_{th} = \left[(R_4 \parallel R_5) + R_3 \right] \parallel R_1 = 57.45 \Omega$$




$V_{BD} = E_{th} = ?$

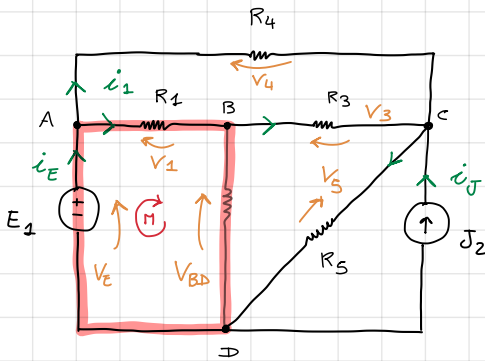


LKT_M: $-V_{E1} + V_1 + V_{BD} = 0 \Rightarrow V_{BD} = V_{E1} - V_1$

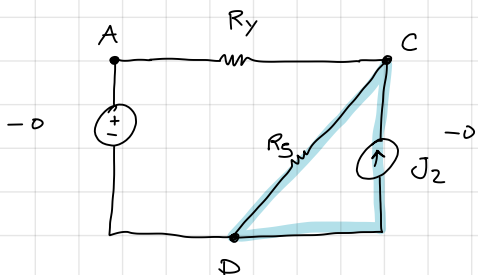ma $V_1 = R_1 \cdot i_1 \rightarrow$ serve i_E e i_1


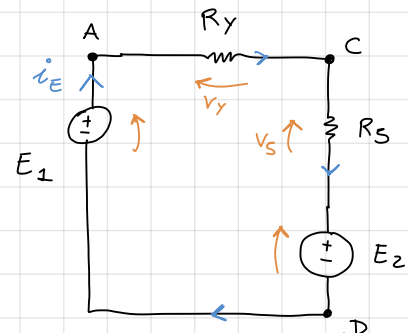
$$\begin{cases} E_2 = J_2 \cdot R_5 \\ R_{th} = R_5 \\ R_y = R_4 \parallel (R_1 + R_3) \end{cases}$$



$-E_1 + V_y + V_5 + E_2 = 0 \Rightarrow -E_1 + R_y i_y + R_5 i_y + E_2 = 0$

$\Rightarrow i_y = \frac{E_1 - E_2}{(R_y + R_5)} = \frac{E_1 - J_2 R_5}{R_y + R_5} = -0.52 A$

$\Rightarrow i_1 = i_E \cdot R$

