

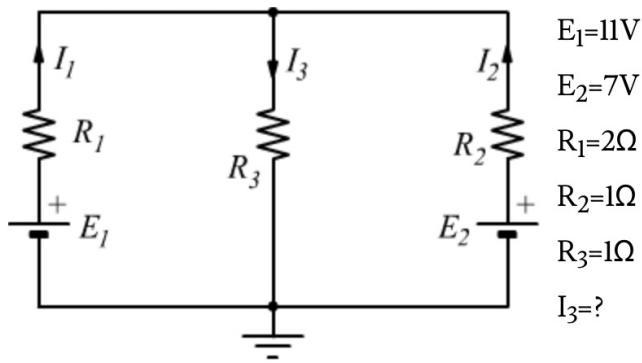
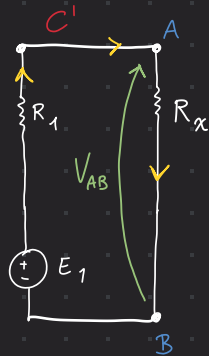

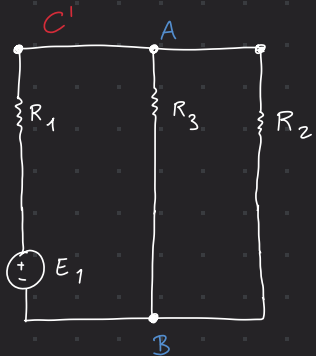
# Esercizio 1

Utilizzando il p.s.e. trovare la corrente  $I_3$



$[I_3 = 5A]$

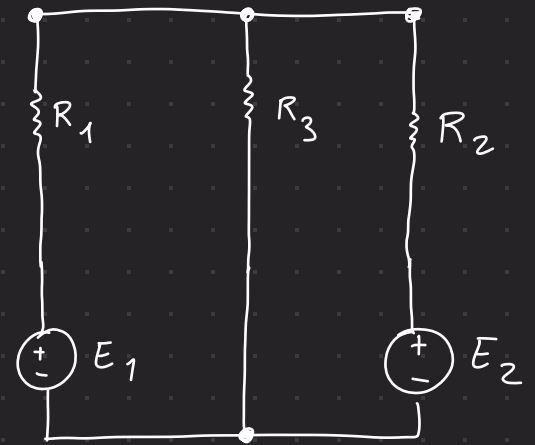



• Trovo  $i_{E1}$

$$R_{eq} = (R_3 \parallel R_2) + R_1 = 2.5 \Omega$$

$$\Rightarrow i_{E1} = \frac{E_1}{R_{eq}} = 4.4 A$$

$$i_3' = i_{E1} \cdot \frac{R_2}{R_3 + R_2} = 2.2 A$$
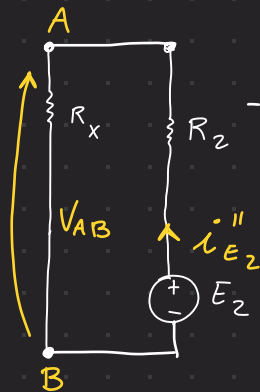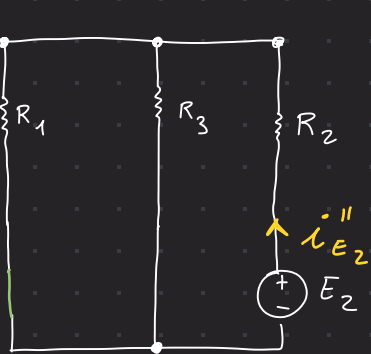
$$V_{AB} = i_{E1} \cdot R_x = 4.4 \cdot \frac{1}{2} = 2.2 V$$



• Trovo  $i_{E2}$

$$\Rightarrow R_{eq} = (R_1 \parallel R_3) + R_2 = \frac{5}{3} \Omega$$

$$\Rightarrow i_{E2} = \frac{E_2}{R_{eq}} = 4.2 A$$


$$\Rightarrow i_3'' = i_{E2} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_3} = 2.8$$

$$\Rightarrow I = i_{E1}' + i_{E2}'' = 2.2 + 2.8 = 5 A \quad i_3$$

$$V = V_{AB}' + V_{AB}'' = 2.2 + 2.2 = 4.4 V$$


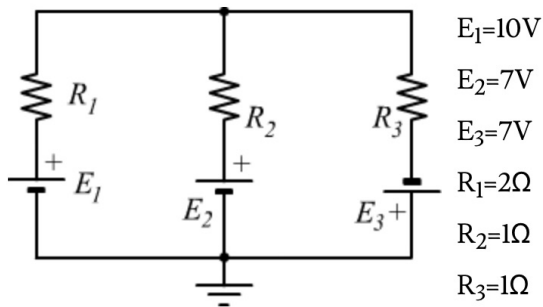
## Esercizio 2

Utilizzando il p.s.e. trovare la corrente  $I_3$



$I_3=?$



$[I_3=9A]$

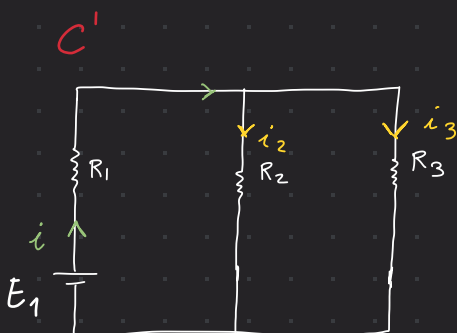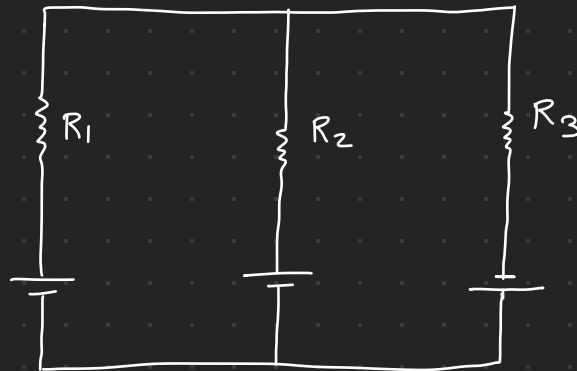

• Trovo  $i_{E1}$  ->  $R_{eq} = (R_2 \parallel R_3) + R_1$   
 $= \frac{5}{2} = 2.5 \Omega$


->  $i_{E1} = \frac{E_1}{R_{eq}} = 4 A$

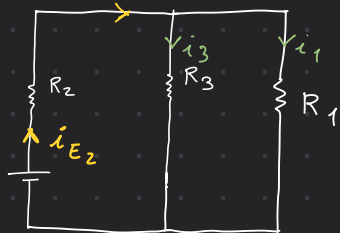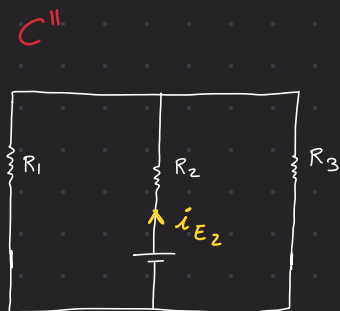$i_3^I = i \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \underline{2 A}$



$i_{E2} = \frac{E_2}{R_{eq}} = 4.2 A$

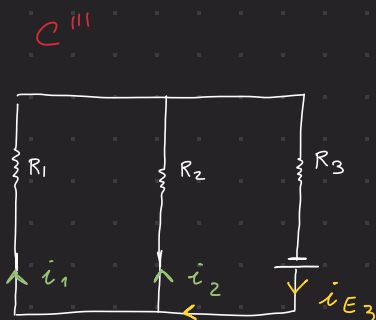->  $i_3^{II} = i_{E2} \cdot \frac{R_1}{R_3 + R_1} = \underline{2.8 A}$




$i_{E3}^{III} = \frac{E_3}{R_{eq}} = \underline{4.2 A}$

->  $I_3 = i_3^I + i_3^{II} + i_3^{III} = 4.2 + 2.8 + 2 = \underline{9 A} \text{ Ans}$



Time 13'
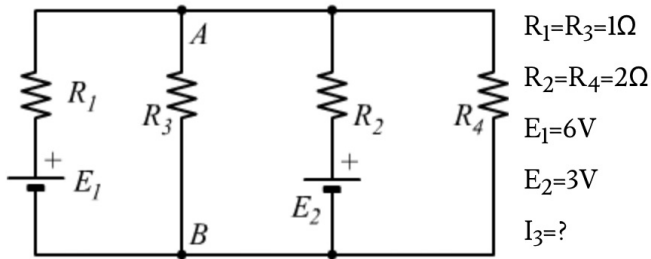
### Esercizio 3

Utilizzando il p.s.e. trovare la corrente  $I_3$




$[I_3 = 2.5A]$

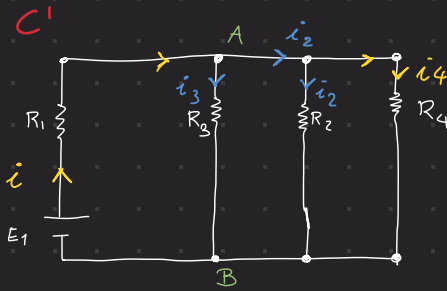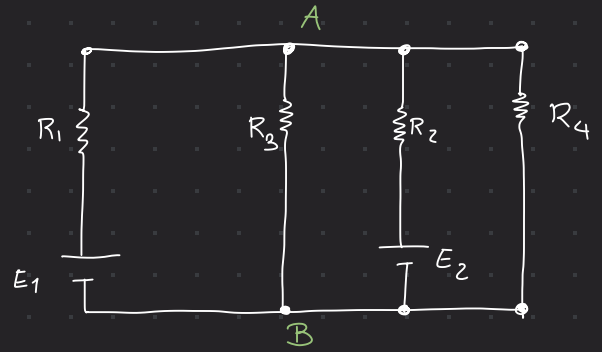

$$R_x = R_2 \parallel R_4 = 1\Omega \quad \rightarrow \quad i_3 = i_E \cdot \frac{R_x}{R_3 + R_x}$$
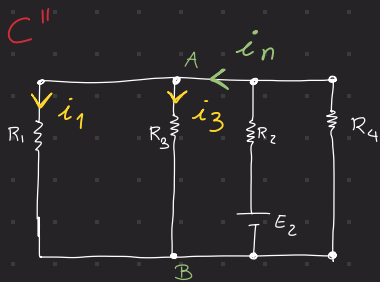
$$\rightarrow i_3' = \left[ \frac{E_1}{(R_2 \parallel R_4) \parallel R_3} + R_1 \right] \cdot \frac{1}{2} = 2A$$



$$i_{E_2}'' = \frac{E_2}{R_{eq}} \quad \text{con}$$

$$= 1.25A$$

$$R_{eq} = \left[ (R_1 \parallel R_3) \parallel R_4 \right] + R_2$$

$$= 2.4\Omega$$

$$\Rightarrow R_x = R_1 \parallel R_3 = \frac{1}{2}\Omega$$



$$\rightarrow i_n = i_E'' \cdot \frac{R_4}{R_x + R_4}$$

$$= 1A$$


$$\Rightarrow i_3 = i_n \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_3} = \frac{1}{2}A$$

$$\Rightarrow i_3 = i_3' + i_3'' = \frac{1}{2} + 2 = 2.5A \quad \text{Ans}$$



Time ~25'
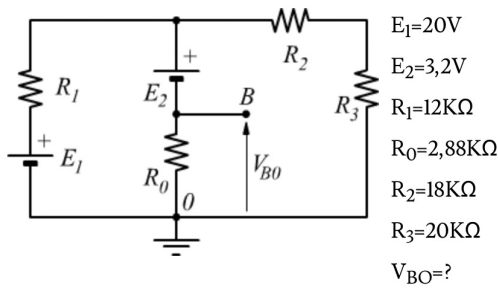
# Esercizio 4

Utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti, determinare il valore della caduta di tensione ai capi di  $R_0$



[Risp.:  $V_{BO} = 2.88V$ ]

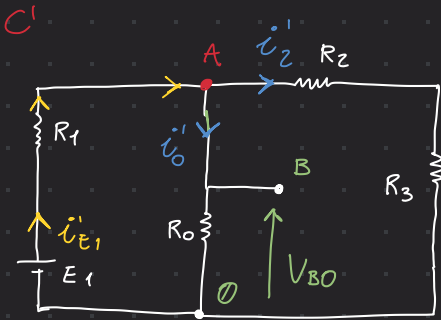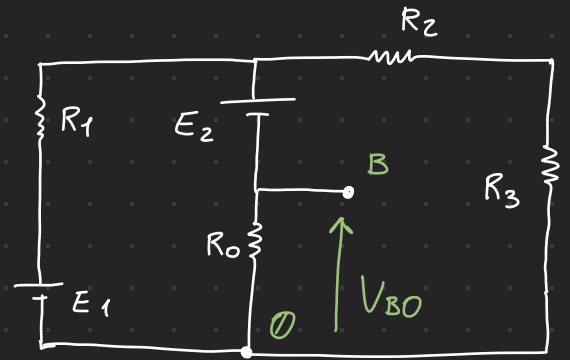


$$V_{BO} = V_{AO} = 0$$

Circuito eq

$$R_x = (R_2 + R_3) \parallel R_0$$



$$= 2677.1 \Omega$$

$$= 2.67 K\Omega$$

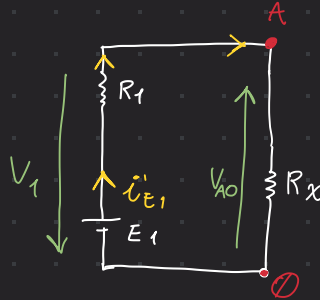

Partitore di tensione
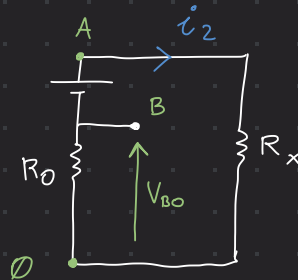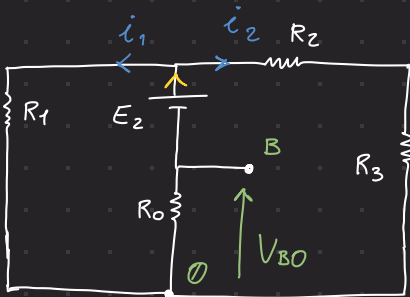
$$V'_{AO} = V_1 \cdot \frac{R_x}{R_x + R_1} = 20V \cdot \frac{2.67 \times 10^3}{(2.67 + 12) \times 10^3} = 3.64V$$



$$R_x = (R_2 + R_3) \parallel R_1$$

$$= 9.12 \Omega$$

$$i''_{E_2} = \frac{E_2}{R_{eq}} = \frac{E_2}{R_x + R_0} = 0.267A$$

non so che fare  
abbiamo fatto i Kc...

$$V_{BO} = R_0 \cdot i_2 = 0.768V = -V''_{BO}$$