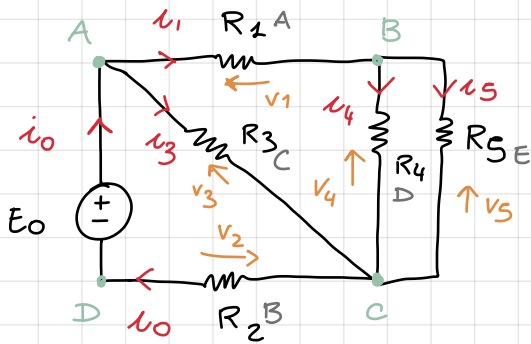


ISPEZIONE

DATI


- $E_0 = 12$
 A $R_1 = 6 \Omega$
 B $R_2 = 8 \Omega$
 C $R_3 = 10$
 D $R_4 = R_5 = 8 \Omega$
 E

Q Calcolare tutte le potenze assorbite dai resistori



$$R_{eq} = \{ [(D||E) + A] || C \} + B = 13 \Omega$$
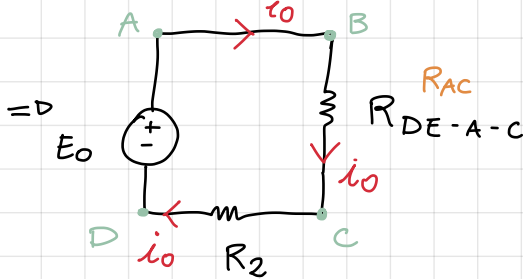
$$\Rightarrow V = R \cdot i \Rightarrow i_0 = \frac{V}{R} = \frac{E_0}{R_{eq}} = 0.923 \text{ A}$$




* $R_{AC} = 5 \Omega$

$$\Rightarrow i_2 = i_0$$

$$\Rightarrow P_{R_2}^a = V_2 \cdot i_2 = R_2 i_2^2 = 6.81 \text{ W}$$

$$V_{AC} = E_0 \cdot \frac{R_{AC}}{R_{AC} + R_2} = 4.62 \text{ V}$$

$$V_{AC} = V_{R_3} = V_{R_{145}}$$

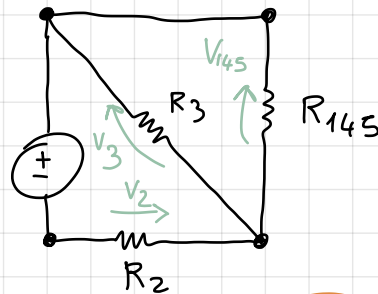

$$\Rightarrow V = R \cdot i \Rightarrow i = \frac{V}{R}$$

$$\Rightarrow i_3 = \frac{V_{AC}}{R_3} = 0.462 \text{ A} \Rightarrow P_{R_3}^a = R_3 i_3^2 = 2.13 \text{ W}$$

NODO A:

$$LKC_A: -i_0 + i_3 + i_1 = 0 \Rightarrow i_1 = i_0 - i_3 = 0.461 \text{ A}$$

$$\Rightarrow P_{R_1}^a = i_1^2 \cdot R_1 = 1.275 \text{ W}$$

$$i_4 = i_1 \cdot \frac{R_5}{R_5 + R_4} = 0.231 \text{ A} \Rightarrow P_{R_4}^a = 0.427 \text{ W}$$

$$\Rightarrow LKC_B: -i_1 + i_4 + i_5 = 0 \Rightarrow i_5 = i_1 - i_4 = 0.23 \text{ A} \Rightarrow P_{R_5}^a = 0.423 \text{ W}$$